

# Solución del Laboratorio 4

Angeles Barazorda, Jean Pier (100%); Mori Ortiz, Pedro Enrique (100%); Neira Riveros, Jorge Luis (100%)

## I. EJERCICIO 1: TESTEO DEL PROCESADOR ARM SINGLE-CYCLE

Probaremos el procesador ARM single-cycle con el programa de ejemplo del libro. Este procesador está implementado con el código en Verilog base dado para este laboratorio junto a nuestra implementación del ALU. Esta versión del procesador reconoce las siguientes instrucciones: *ADD*, *SUB*, *AND*, *ORR*, *LDR*, *STR* y *B*. Las instrucciones del programa están en el archivo *memfile.asm* en hexadecimal.

### A. Programa de testeo 1

El programa a testear es el siguiente:

```
.global _start
_start:
MAIN: SUB R0, R15, R15 // R0 = 0
      ADD R2, R0, #5 // R2 = 5
      ADD R3, R0, #12 // R3 = 12
      SUB R7, R3, #9 // R7 = 3
      ORR R4, R7, R2 // R4 = 3 OR 5 = 7
      AND R5, R3, R4 // R5 = 12 AND 7 = 4
      ADD R5, R5, R4 // R5 = 4 + 7 = 11
      SUBS R8, R5, R7 // R8 = 11 - 3 = 8, set flags
      BEQ END //; shouldn't be taken
      SUBS R8, R3, R4 // R8 = 12 - 7 = 5
      BGE AROUND // shouldn't be taken
      ADD R5, R0, #0 // shouldn't be skipped
AROUND: SUBS R8, R7, R2 // R8 = 3 - 5 = -2, set flags
        ADDLT R7, R5, #1 // R7 = 11 + 1 = 12
        SUB R7, R7, R2 // R7 = 12 - 5 = 7
        STR R7, [R3, #84] // mem[12+84] = 7
        LDR R2, [R0, #96] // R2 = mem[96] = 7
        ADD R15, R15, R0 // PC = PC+8 (skips next)
        ADD R2, R0, #14 // shouldn't happen
        B END // always taken
        ADD R2, R0, #13 // shouldn't happen
        ADD R2, R0, #10 // shouldn't happen
END: STR R2, [R0, #100] // mem[100] = 7
```

### B. Señales del procesador para el programa 1

La ejecución de las instrucciones se realiza ciclo por ciclo. Al final del laboratorio mostramos la tabla de resultados esperados. A continuación presentamos los resultados de la simulación con GTKWave. Las señales mostradas corresponden a: *clk*, *reset*, *PC*, *Instr*, *ALUResult*, *WriteData*, *MemWrite* y *ReadData*.

 


Fig 1.1 Ciclos 1 - 3

 


Fig 1.2 Ciclos 4 - 7

 


Fig 1.3 Ciclos 8 - 11

 


Fig 1.4 Ciclos 12 - 15

 


Fig 1.5 Ciclos 16 - 20

1) *Final de simulación:* El programa termina exitosamente con las condiciones del testbench.v.

```
PS D:\Insync\UTEC\06 - 2021-1\Arquitectura de computadores\511Laboratorio 4\ArchLab04\Exercise 1\ARM code> vvp
.exe \top.out
WARNING: /time.v:8: $readmemh: The behaviour for reg[...] mem[N:0]; $readmemh("...", mem); changed in the 1364
-2005 standard. To avoid ambiguity, use mem[0:N] or explicit range parameters $readmemh("...", mem, start, stop
);. Defaulting to 1364-2005 behavior.
WARNING: /time.v:8: $readmemh(memfile.asm): Not enough words in the file for the requested range [0:63].
VCD info: dumpfile top.vcd opened for output.
Simulation succeeded
\testbench.v:33: $finish called at 225 (1s)
```

Fig 1.6 Fin de ejecución.

## II. EJERCICIO 2: MODIFICACIÓN DEL PROCESADOR ARM SINGLE-CYCLE

Realizaremos modificaciones en el código Verilog del procesador para que reconozca adicionalmente a las instrucciones *EOR* y *LDRB*. Las instrucciones del programa de testeo 2 están en el archivo *memfile2.asm* en hexadecimal.

### A. Modificaciones realizadas en el procesador ARM single cycle

#### 1) Modificaciones para el procesamiento de EOR:

- Debido a que nuestro *ALU* realiza las operaciones *ADD*, *SUB*, *AND* y *ORR*, la señal *ALUControl* cuenta con 2 bits. Si queremos agregar una nueva operación, entonces debemos añadir un bit a nuestro *ALUControl*. Esta modificación afecta también a los bloques de control del procesador, específicamente al *ALUDecoder*.

TABLE I  
DECODER MODIFICADO

<i>ALUOp</i>	<i>Funct</i> <sub>4:1</sub> ( <i>cmd</i> )	<i>Funct</i> <sub>0</sub> ( <i>S</i> )	<i>Type</i>	<i>ALUControl</i> <sub>1:0</sub>	<i>FlagW</i> <sub>1:0</sub>
0	X	X	Not DP	000	00
1	0100	0	ADD	000	00
1	0100	1	ADD	000	11
1	0010	0	SUB	001	00
1	0010	1	SUB	001	11
1	0000	0	AND	010	00
1	0000	1	AND	010	10
1	1100	0	ORR	011	00
1	1100	1	ORR	011	10
1	0001	0	EOR	110	00
1	0001	1	EOR	110	10

- Note que el *ALUControl* para el *EOR* es 110, mantenemos el 2do bit en 1 para que tenga relación con los otros dos operadores lógicos. Código modificado del decode:

```
always @(*)
begin
    if (ALUOp) begin
        case (Funct[4:1])
            4'b0100: ALUControl = 3'b000;
            4'b0010: ALUControl = 3'b001;
            4'b0000: ALUControl = 3'b010;
            4'b1100: ALUControl = 3'b011;
            4'b0001: ALUControl = 3'b110;
            default: ALUControl = 3'bxxx;
        endcase
        FlagW[1] = Funct[0];
        FlagW[0] = Funct[0] & ((ALUControl == 3'b000) | (ALUControl == 3'b001));
    end
    else begin
        ALUControl = 3'b000;
        FlagW = 2'b00;
    end
end
```

Fig 2.1 Modificación en decode.v

- También, modificamos el *ALU* para que realice la operación *EOR*. Como es representado por 110 entonces no afectará ni al *Carry* ni al *Overflow*.

```
always @(*)
begin
    casex (ALUControl[2:0])
        3'b00?: Result=sum;
        3'b010: Result=a&b;
        3'b011: Result=a|b;
        3'b110: Result=a^b;
    endcase
end
```

Fig 2.2 Modificación en alu.v

- Por último, modificamos cada llamada a *AluControl* en todo el procesador, y la cambiamos de 2 a 3 bits.

#### 2) Modificaciones para el procesamiento de LDRB:

- Añadimos un *logic block* propio llamado *ByteController*, cuyos inputs son *ExtImm* y *Result*; y como output, *ByteResult*, tiene al byte requerido. Internamente, este bloque extrae el byte especificado en el *ExtImm* y realiza un *zero-extend* de 24 bits.
- Luego de este procedimiento, colocamos un mux 2:1 para poder elegir entre *Result*, el cual sería el mismo que para una instrucción cualquiera, y el byte extendido a 32 bits.
- Además, necesitamos de otro mux 2:1 en la entrada del *SrcB* del *ALU*, ya que, en caso de realizar un *LDRB*, solo debemos considerar a la dirección del *RD2* del *RegFile*, ya que el *immediate* procesará el resultado en *ByteController*. El mux escogerá entre la entrada normal a *SrcB* y 0.
- La señal de control para ambos mux proviene de una nueva salida que agregamos al Control Unit, específicamente en el *Decoder*. Allí colocamos una nueva validación del *Funct[2]* (B o bit 22 en la instrucción original), el cual nos indica si la operación tomará solo un byte (*LDRB*) o todo el word (*LDR*). A continuación, se muestra el nuevo Schematic del *Single-Cycle processor* para procesar esta instrucción:

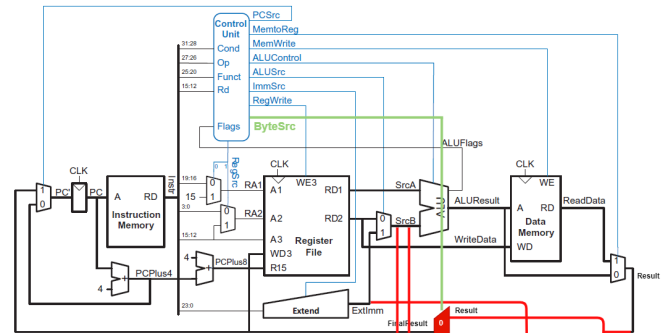


Fig 2.3 Nuevo Schematic del Single-Cycle processor

- Por último, agregamos estos módulos al código en Verilog y cambiamos el testbench, el cual será exitoso para el programa 2 cuando *DataAdr* es 128 y *WriteData*, 32'hFE.

```
111 > Laboratorio 4 > ArchLab04 > Exercise 2 > ARM code > byteController.v > {} byteController
1 module byteController(
2     Result,
3     BytePosition,
4     ByteResult,
5     enable
6 );
7 input wire [31:0] Result;
8 input wire [31:0] BytePosition;
9 input wire enable;
10 output reg [31:0] ByteResult;
11
12 always @(*)
13     if (enable)
14         case (BytePosition[1:0])
15             2'b00: ByteResult = {24'b000000000000000000000000, Result[7:0]};
16             2'b01: ByteResult = {24'b000000000000000000000000, Result[15:8]};
17             2'b10: ByteResult = {24'b000000000000000000000000, Result[23:16]};
18             2'b11: ByteResult = {24'b000000000000000000000000, Result[31:24]};
19             default: ByteResult = 32'bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
20         endcase
21 endmodule
```

Fig 2.4 Módulo agregado.

```

125     mux2 #(32) byteMuxAlu(
126         .d0(SrcB),
127         .d1(32'b00000000000000000000000000000000),
128         .s(ByteSrc),
129         .y(SrcBB)
130     );
131     byteController byteC(
132         .Result(Result),
133         .BytePosition(ExtImm),
134         .ByteResult(ByteResult),
135         .enable(ByteSrc)
136     );
137     mux2 #(32) byteMuxResult(
138         .d0(Result),
139         .d1(ByteResult),
140         .s(ByteSrc),
141         .y(FinalResult)
142     );
143 endmodule

```

Fig 2.5 Modificación en datapath.

```

32 always @(*)
33 casez (Op)
34 2'b00:
35     if (Func[5])
36         controls = 11'b000001010010;
37     else
38         controls = 11'b000000010010;
39 2'b01:
40     if (Func[8])
41     begin
42         if (Func[2])
43             controls = 11'b0001110001;
44         else
45             controls = 11'b0001110000;
46     end
47     else
48         controls = 11'b10011101000;
49 2'b10: controls = 11'b01101000100;
50 default: controls = 11'b00000000000;
51 endcase
52 assign (RegSrc, ImmSrc, ALUSrc, MemtoReg, Regd, Memd, Branch, ALUOp, ByteSrc) = controls;
53 always @(*)

```

Fig 2.6 Modificación en decode

```

29 always @(negedge clk)
30 if (MemWrite)
31     if ((DataAdr == 128) & (WriteData == 32'hFE)) begin
32         $display("Simulation succeeded");
33         #10;
34         $finish;
35     end
36     else if ((DataAdr == 128) & (WriteData != 32'hFE)) begin
37         $display("Simulation failed");
38         #10;
39         $finish;
40     end
41 initial begin
42     $dumpfile("top.vcd");
43     $dumpvars;
44 end

```

Fig 2.7 Modificación en testbench

## B. Programa de testeo 2

El programa a testear es el siguiente:

```

.global _start
_start:
MAIN: SUB R0, R15, R15 // R0 = 0
ADD R1, R0, #255 // R1 = 0 + 255 = 255
ADD R2, R1, R1 // R2 = 255 + 255 = 510
STR R2, [R0, #196] // mem[0 + 196] = 510
EOR R3, R1, #77 // R3 = 255 ^ 77 = 178
AND R4, R3, #0x1F // R4 = 178 & 31 = 18
ADD R5, R3, R4 // R5 = 178 + 18 = 196
LDRB R6, [R5] // R6 = mem[196] (1 byte) = 254
LDRB R7, [R5, #1] // R7 = mem[197] (1 byte) = 1
SUBS R0, R6, R7 // R0 = 254 - 1 = 253, set flags
BLT MAIN // shouldn't be taken
BGT HERE // should be taken
STR R1, [R4, #110] // mem[18 + 110] = 255
B MAIN // shouldn't happen
HERE: STR R6, [R4, #110] // mem[18 + 110] = 254

```

## C. Señales del procesador para el programa 2

La ejecución de las instrucciones se realiza ciclo por ciclo. Al final del laboratorio mostramos la tabla de resultados esperados. A continuación presentamos los resultados de la simulación con GTKWave. Las señales mostradas corresponden a: *clk*, *reset*, *PC*, *Instr*, *ALUResult*, *WriteData*, *MemWrite* y *ReadData*.

 


Fig 2.8 Ciclos 1 - 3

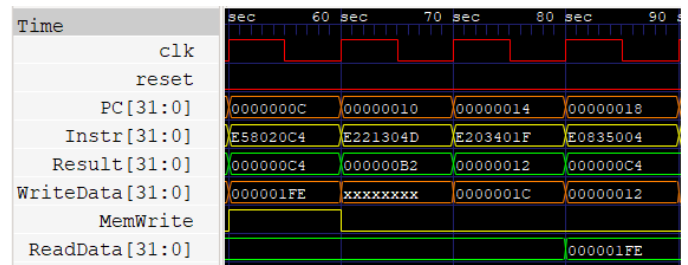


Fig 2.9 Ciclos 4 - 7



Fig 2.10 Ciclos 8 - 11

 


Fig 2.11 Ciclos 12 - 13

## III. TABLA DEL PROGRAMA 1

TABLE II  
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 1

Cycle	reset	PC	Instr	SrcA	SrcB	Branch	AluResult	NZCV	CondEx	WriteData	MemWrite	ReadData
1	1	00	SUB R0, R15, R15 E04F000F	8	8	0	0	0100	1	8	0	X
2	0	04	ADD R2, R0, #5 E2802005	0	5	0	5	0000	1	X	0	X
3	0	08	ADD R3, R0, #12 E280300C	0	C	0	C	0000	1	X	0	X
4	0	0C	SUB R7, R3, #9 E2437009	C	9	0	3	0000	1	X	0	X
5	0	10	ORR R4, R7, R2 E1874002	3	5	0	7	0000	1	5	0	X
6	0	14	AND R5, R3, R4 E0035004	C	7	0	4	0000	1	7	0	X
7	0	18	ADD R5, R5, R4 E0855004	4	7	0	B	0000	1	7	0	X
8	0	1C	SUBS R8, R5, R7 E0558007	B	3	0	8	0000	1	3	0	X
9	0	20	BEQ END 0A00000C	28	30	1	58	0000	0	X	0	X
10	0	24	SUBS R8, R3, R4 E0538004	C	7	0	5	0000	1	7	0	X
11	0	28	BGE AROUND AA000000	30	0	1	30	0000	1	0	0	X
12	0	30	SUBS R8, R7, R2 E0578002	3	5	0	-2	1011	1	5	0	X
13	0	34	ADDLT R7, R5, #1 B2857001	B	1	0	C	0000	1	X	0	X
14	0	38	SUB R7, R7, R2 E0477002	C	5	0	7	0000	1	5	0	X
15	0	3C	STR R7, [R3, #84] E5837054	C	54	0	60	0000	1	7	1	X
16	0	40	LDR R2, [R0, #96] E5902060	0	60	0	60	0000	1	0	0	7
17	0	44	ADD R15, R15, R0 E08FF000	4C	0	0	4C	0000	1	0	0	X
18	0	4C	B END EA000001	0	64	1	64	0000	1	X	0	X
19	0	58	STR R2, [R0, #100] E5802064	0	64	0	64	0000	1	7	1	X

## IV. TABLA DEL PROGRAMA 2

TABLE III  
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 2

Cycle	reset	PC	Instr	SrcA	SrcB	Branch	AluResult	NZCV	CondEx	WriteData	MemWrite	ReadData
1	1	00	SUB R0, R15, R15 E04F000F	8	8	0	0	0100	1	8	0	X
2	0	04	ADD R1, R0, #255 E28010FF	0	FF	0	FF	0000	1	C	0	X
3	0	08	ADD R2, R1, R1 E0812001	FF	FF	0	1FE	0000	1	FF	0	X
4	0	0C	STR R2, [R0, #196] E58020C4	0	C4	0	C4	0000	1	1FE	1	X
5	0	10	EOR R3, R1, #77 E221304D	FF	4D	0	B2	0000	1	X	0	X
6	0	14	AND R4, R3, #0x1F E203401F	B2	1F	0	12	0000	1	1C	0	X
7	0	18	ADD R5, R3, R4 E0835004	B2	12	0	C4	0000	1	12	0	X
8	0	1C	LDRB R6, [R5] E5D56000	C4	0	0	C4	0000	1	0	0	FE
9	0	20	LDRB R7, [R5, #1] E5D57001	C4	1	0	C5	0000	1	FF	0	1
10	0	24	SUBS R0, R6, R7 E0560007	FE	1	0	FD	0010	1	1FE	0	X
11	0	28	BLT MAIN BAFFFFFF4	30	-48	0	0	0010	0	12	0	X
12	0	2C	BGT HERE CA000001	34	4	1	38	0010	1	FF	0	X
13	0	38	STR R6, [R4, #110] E584606E	12	6E	0	80	0010	1	FE	1	X